
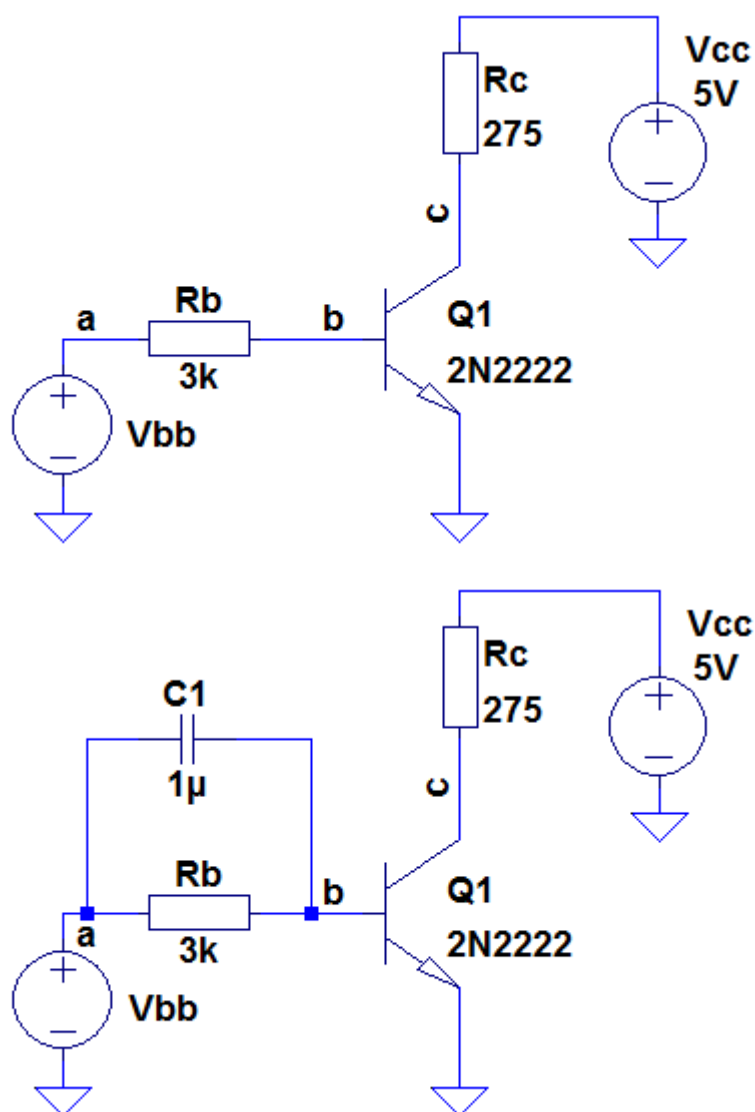


# Влияние на кондензатор в базата

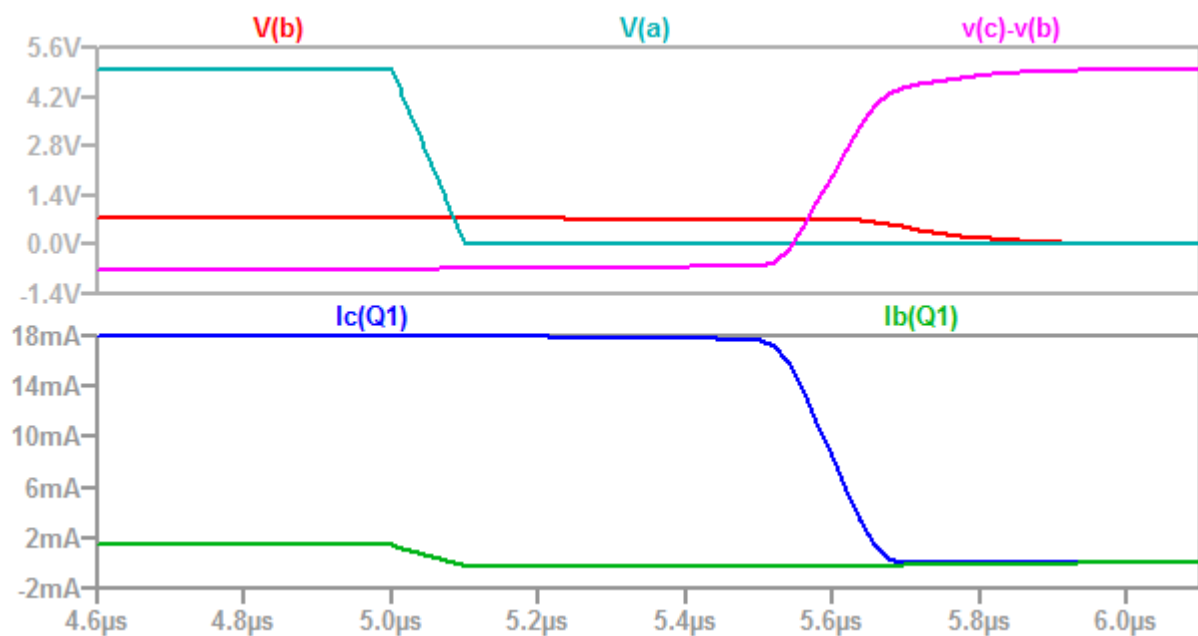

Без кондензатор



С кондензатор

