Полупроводникови Еелменти

ΦETT 2024

Указания за работа по проекти по

Ресурси

https://github.com/vpt-tus/ppe

Полупроводникови Елементи

Катедра Електронна Техника / ФЕТТ / ТУ София

Регистрация за проекти по Полупроводникови Елементи

ΦΕΤΤ 2024

График на занятията по Полупроводникови Елементи, ФЕТТ - 2024г

ФЕТТ 2024



- Работа в екип
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?

Работа в екип

- Всеки студент работи върху осем проекта
- Проект се разработва от екип от трима души
- За всяка задача от проекта има отговорник, който получава точки само за нея

Диоди - Динамичен режим и Приложения

име, фамилия	ф.н	задачи	Точки
		1, 4, 7	
		2, 5, 8	
		3, 6, 9	

Регистрация за проекти по Полупроводникови Елементи (EEA05), ФЕТТ - 2024г

In Google anmelden, um den Fortschritt zu speichern. Weitere Informationen

* Gibt eine erforderliche Frage an

Име, Фамилия *

Meine Antwort

E-mail адрес *

Meine Antwort

Група *
O ФЕТТ 51a
O ФЕТТ 516
Ο ΦΕΤΤ 52a
О ФЕТТ 526
○ ФЕТТ 53
○ ФETT 68a
О ФЕТТ 686
○ ФETT 69a
О ФЕТТ 696
Ο ΦΕΤΤ 70a
О ФЕТТ 706
С кои двама колеги ще бъдете в екип? (име и фамилия) *

Meine Antwort


Senden


Alle Eingaben löschen

- Работа в екип
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?

Къде се намират проектите?

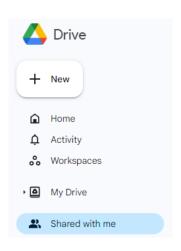- Заданията ще бъдат раздадени посредством Google Drive
- Вие пишете директно във файловете, като използвате Google Docs



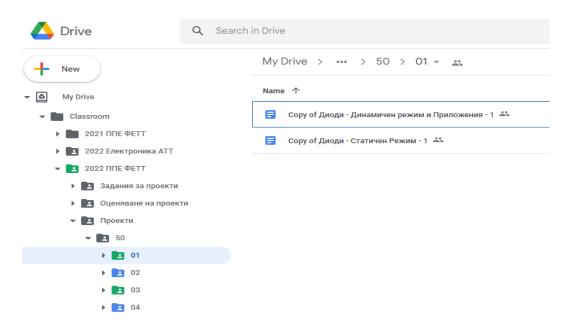

Какво НЕ трябва да правите


- Да отпечатате проектите и да ми ги предадете на хартия
- Да даунлоадвате файла и да ми го изпратите по email
- Да правите копия на файловете в други акаунти или облаци и да ми шервате връзки към тях


Как да получа помощ?

В Google Docs файла, добавете коментар с "тагване" vpt.tus@gmail.com

3 Мостов изправител

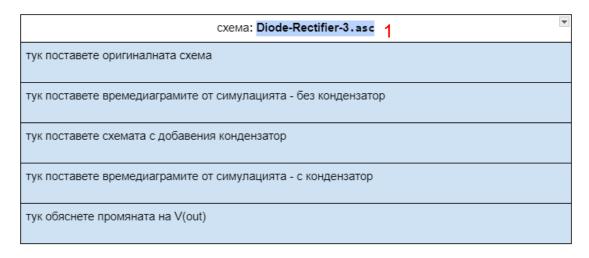Симулирайте схема на мостов токоизправител (схема на Грец). След това добавете кондензатор 100µF паралелно на резистора R1 и повторете симулацията. Обяснете промяната на V(out).



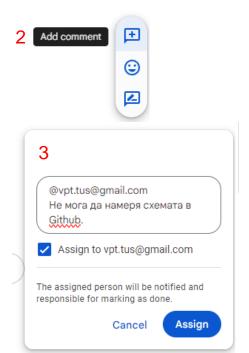

Срокове

Седмици 1 – 4 Седмица 5	Работа по проекти от цикъл "Диоди" Тест върху диоди	Можете да редактирате проектите от първият цикъл.
Седмици 6 – 9	Работа по проекти от цикъл "Транзистори"	Можете да редактирате
Седмица 10	Тест върху транзисотри	проектите от вторият цикъл.

- Работа в екип
- Структура на проект
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?

Типове задачи

Симулация на схеми с LTSpice

Изследване на схеми на ограничители на напрежение

Указание. Схемите за LTSpice се намират на адрес: https://github.com/vpt-tus/ppe
Всички схеми и резултати от симулациите да са на бял фон.

4 Двустранен ограничител

Симулирайте схема на двустранен ограничител на напрежение.


Обяснете как работи схемата.

От резултатите от симулацията:

- определете праговете на ограничаване
- изчислете максималната мощност разсейвана от всеки диод

схема: Diode-Clipper-1.asc	
тук поставете схемата	
тук поставете времедиаграмите от симулацията	
тук обяснете работата на схемата	
Праг на ограничаване за положителни сигнали, V	
Праг на ограничаване за отрицателни сигнали, V	
Максимална мощност разсейвана от всеки диод, W	

Симулация

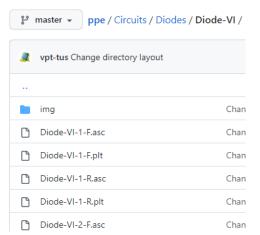

2.1 Волт-амперни характеристики на изправителен диод с р-п преход


(a) Симулирайте схемите за две различни температури: 0°С и 100°С и инализирайте влиянието на температурата върху волт-амперните характеристики за изправителен диод RRE02VSM4S.

траво включване схема: Diode-VI-1-F.asc

Тук поставете схемата

тук поставете волт-амперната характеристика. Означете кой цвят за коя температура се отнася.

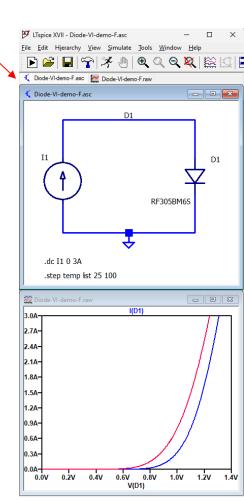тук обяснете физическата причина за наблюдаваните температурни изменения




Типове задачи

Изчисления

3 Задачи за изчисляване на постояннотоков режим на схеми с диоди

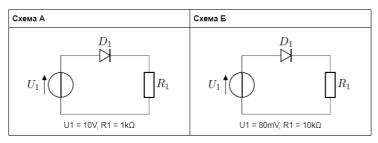3.1 Постоянно-токов режим на схема с диод

Като използвате прагов модел на диод с Uo=0.7V, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резисторите и диодите в следните схеми.



Изчисления - Схема А	Изчисления - Схема Б


Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

Резултати - Схема Б

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

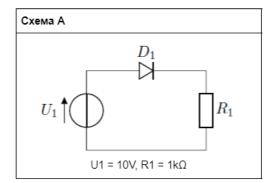примери на задачи са дадени в слайдовете за лекциите




Изчисления - Схема А

- 1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
- 2) Диодът е включен в права посока и U1 > Uo
- => диодът пропуска ток.
- 3) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ur = U1 Ud = 10V 0.7V = 9.3V
- 4) От законът на Ом => I = Ur / R1 = 9,3V / 1kOhm = 9.3mA
- 5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 9,3V . 9,3mA = 86,5mW
- 6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 0,7V . 9,3mA = 6,5mW

Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1	0,7V	9,3mA	6,5mW
R1	9,3V	9,3mA	86,5mW

Клониране на Github репозитория

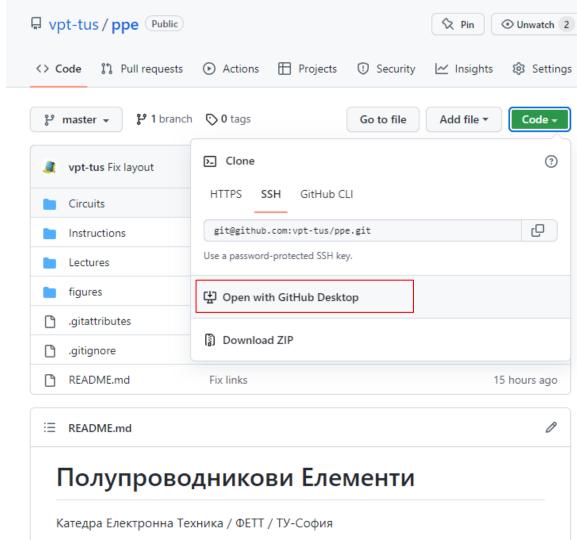


- Работа в екип
- Структура на проект
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?
 - Git client
 - LTSpice


Какъв софтуер ви е необходим?

- Git клиент за да клонирате репозиторията https://github.com/vpt-tus/ppe.git
- LTSpice за да симулирате електронни схеми


- Работа в екип
- Структура на проект
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?
 - Git client
 - LTSpice

Github Desktop

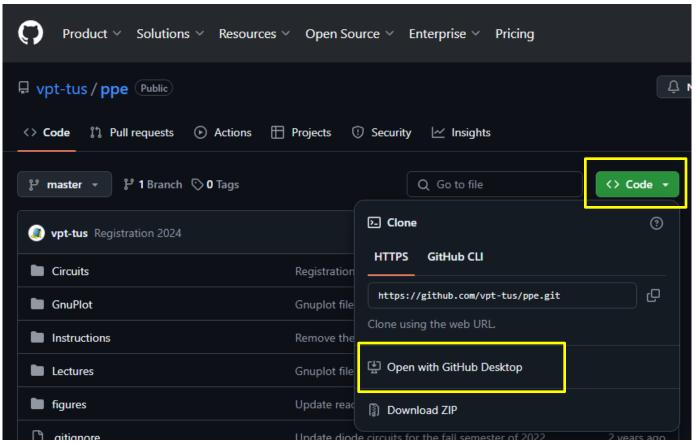


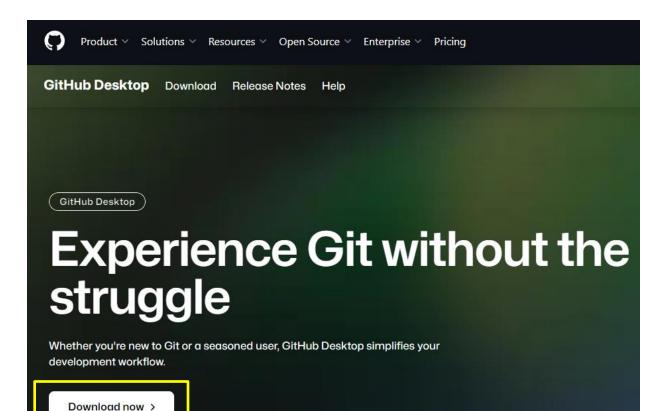


Клониране на Github

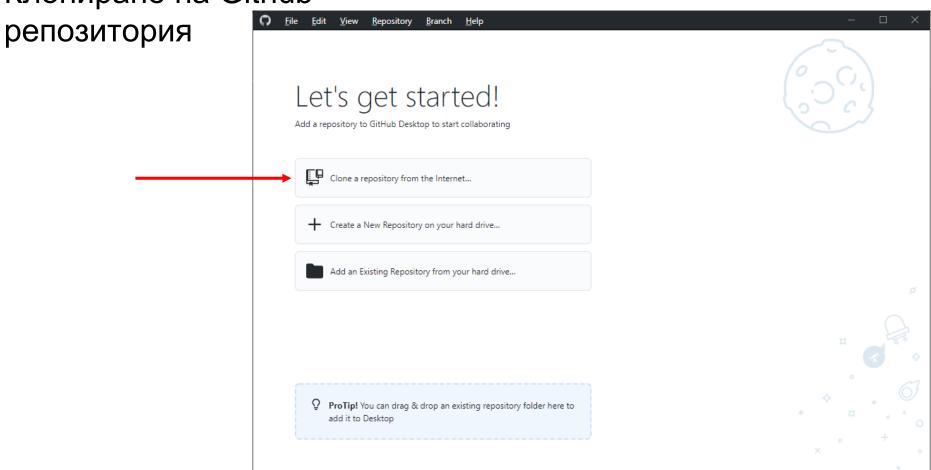


Клониране на Github репозитория

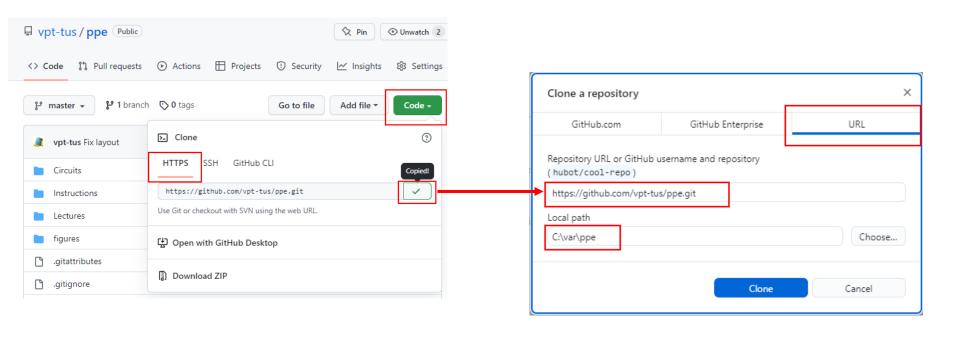

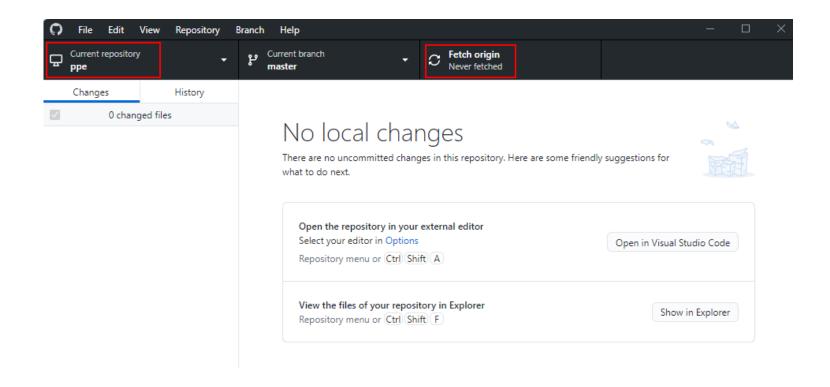Опресняване на локалното копие на GitHub pen.



Схеми за симулация

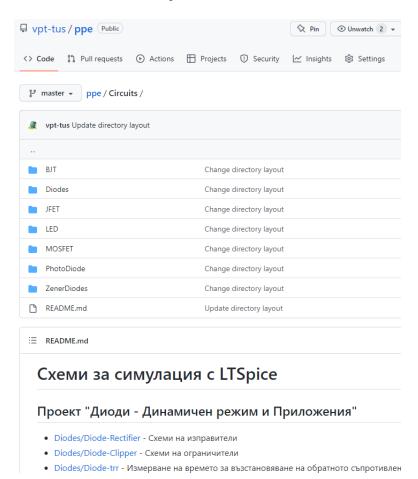

Схеми за симулация с LTSpice

Проект "Диоди - Динамичен режим и Приложения"

- Diodes/Diode-Rectifier Схеми на изправители
- Diodes/Diode-Clipper Схеми на ограничители
- Diodes/Diode-trr Измерване на времето за възстановяване на обратното съпротивлени

Проект "Диоди - Статичен Режим"

• Diodes/Diode-VI - Волт-амперни характеристики


Проект "Ценерови Диоди"

- ZenerDiodes/Zener-VI Волт-амперни характеристики
- ZenerDiodes/Zener-Limiter Схеми на ограничители

Проект "Светодиоди"

- LED/LED-VI Волт-амперни характеристики
- LED/LED-Circuits Схеми на свързване


Схеми за симулация

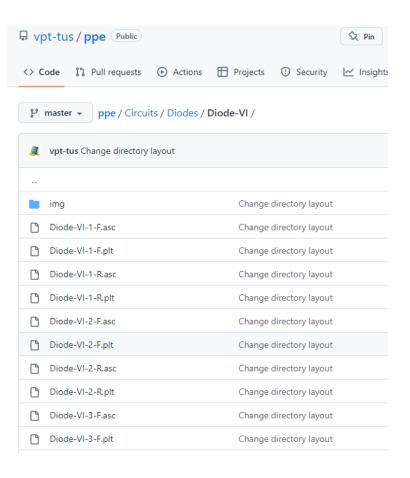

- Работа в екип
- Структура на проект
- Как се работи с проектите?
- Типове задачи
- Какъв софтуер ви е необходим?
 - o Git client
 - LTSpice

LTSpice

https://www.analog.com

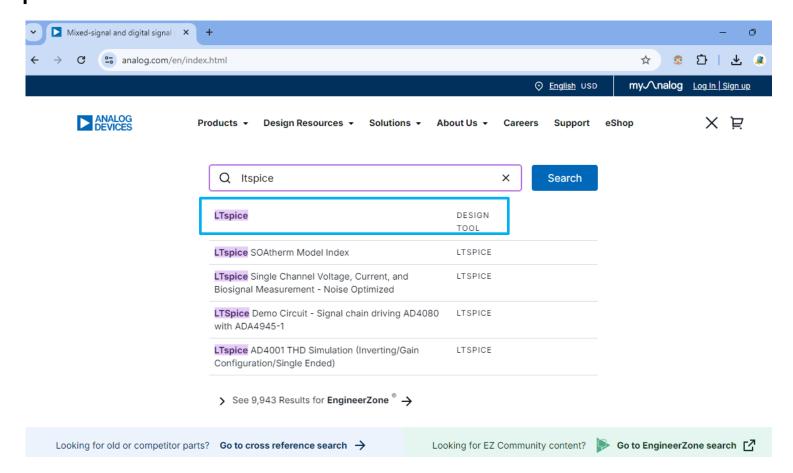

LTSpice

Design Resources ▼ Solutions ▼

About Us ▼ Careers

eShop

Q

Home / Resource Library / Design Tools & Calculators / LTspice

Amplifier & Linear

Clock & Timing

Data Converter

EE-Sim

LTspice

Power Management

RF & Synthesis

Cybersecurity

LTspice

Fast • Free • Unlimited

LTspice® is a powerful, fast, and free SPICE simulator software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits. Its graphical schematic capture interface allows you to probe schematics and produce simulation results, which can be explored further through the built-in waveform viewer.

Learn how to use LTspice with our tutorials below or dive deeper with our selection of helpful tips and articles. You can also browse our library of macromodels and demo circuits for select Analog Devices products.

LTspice's enhancements and models improve the simulation of analog circuits when compared to other SPICE solutions. Download LTspice below to see for yourself!



Download LTspice

Download our LTspice simulation software for the following operating systems:

Date models updated - Sep 18 2024


Download for Windows 10 64-bit and forward


Version 24.0.12

Download for MacOS 10.15 and forward

Version 17.2.4

Симулация

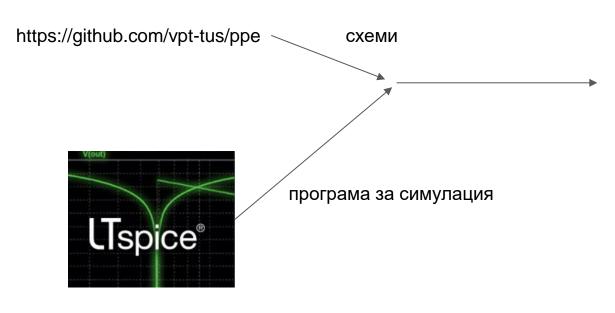

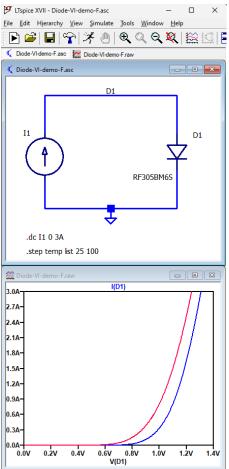

Резултати от симулация

